
Preparação para Mini-testes 4

1.- Qual é o decimal correspondente ao número em complemento dois com 8 bits: 1111 0000?
2.- Qual é a representação do decimal -31 em complemento de dois com 8 bits?
3.- Projete o circuito que implementa a tabela de verdade embaixo usando unicamente um Multiplexador 4:1 e portas lógicas.

A \ BC	00	01	10	11
0	0	1	0	1
1	0	0	1	1

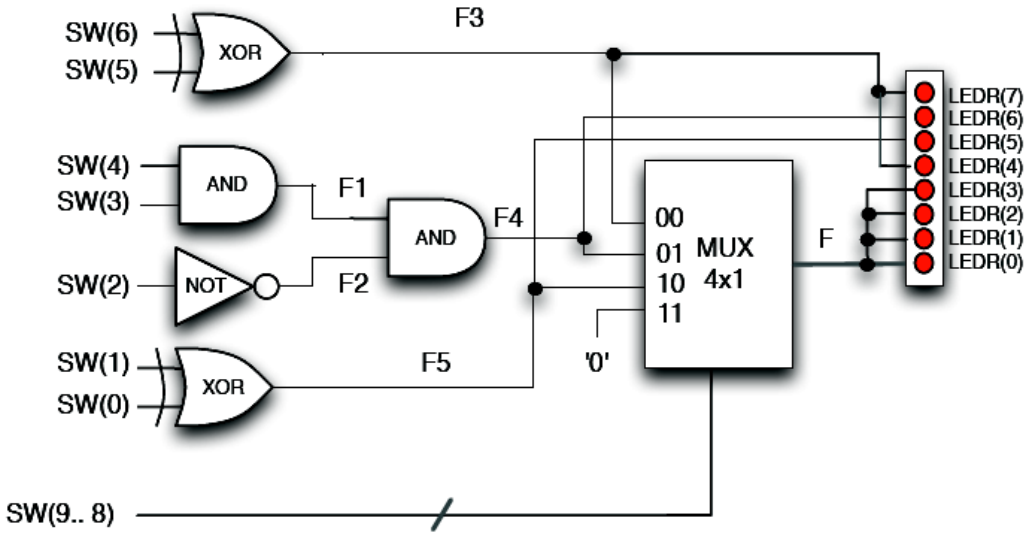4.- Qual será a saída para a combinação de entrada SW=0000000111?



Preparação para Mini-testes 4

5.- Qual é o número da linha, na qual o seguinte código VHDL apresenta um erro?

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.Std_Logic_1164.all;
3
4  entity fulladder is
5  port (A: in std_logic;
6        B: in std_logic;
7        Cin: in std_logic;
8        S: out std_logic;
9        Cout: out std_logic
10        );
11 end full;
12
13 architecture circuito_logico of fulladder is
14 signal F1, F2, F3: std_logic;
15 begin
16   F1 <= A xor B;
17   F2 <= A and B;
18   S <= F1 xor Cin;
19   F3 <= F1 and Cin;
20  Cout <= F3 or F2;
21 end circuito_logico;
```