

Preparação para Mini-testes 6

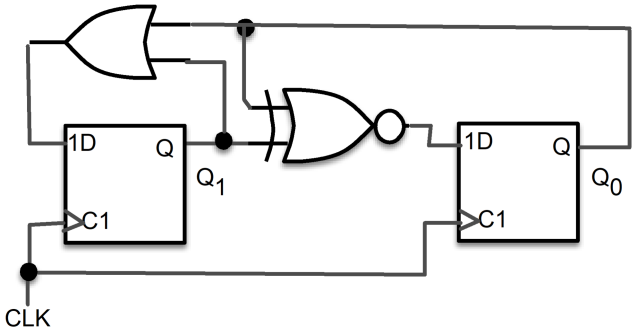
1.- Projete o diagrama de estados do circuito.



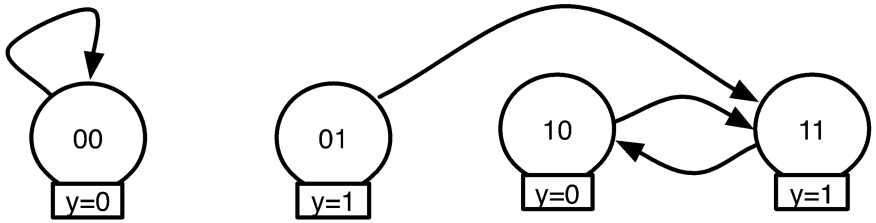2.- Projete a tabela de transição de estados a partir do diagrama de estados



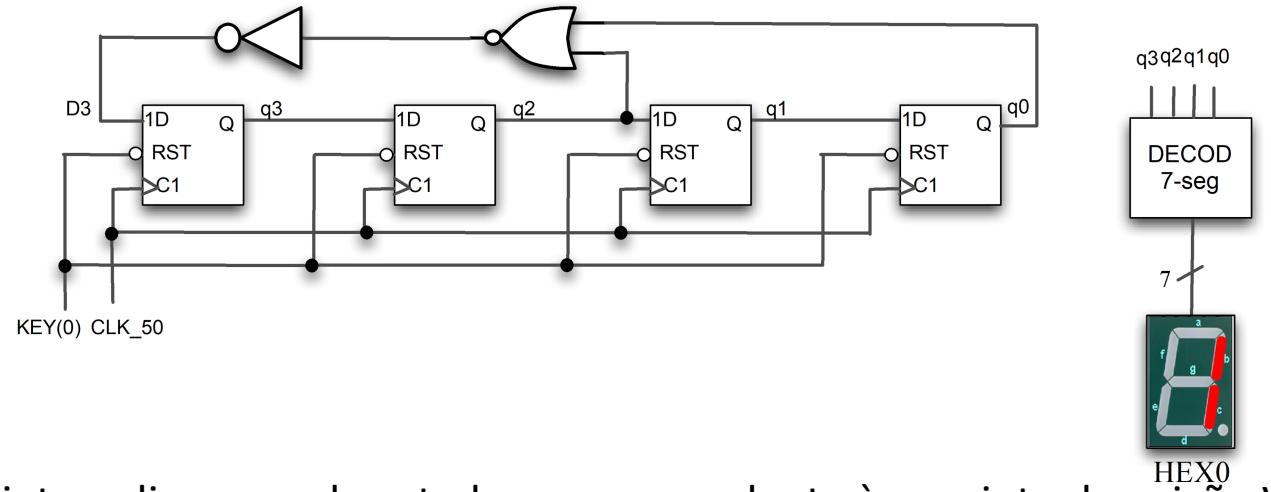3.- Qual será a sequencia mostrada em hexadecimal no display a partir do estado inicial q3q2q1q0=“1001”?



4- Projete o diagrama de estados correspondente à seguinte descrição VHDL

```
process(EA, X)
begin
    case EA is
       when S0 => Z <= '0';
                  if X='0' then PE <=S0; else PE <= S1; end if;
       when S1 => Z <= ‘0';
                  if X='0' then PE <=S1; else PE <= S2; end if;
       when S2 => Z <= '1';
                 if X='0' then PE <=S2; else PE <= S0; end if;
       when S3 => Z <= '0';
                  PE <=S3;
    end case;
end process;
```