
OPÇÃO A

Diagrama de estados → Codificação estados → Tabela transição estados → Obtenção da lógica do próximo estado e saída G

(a)

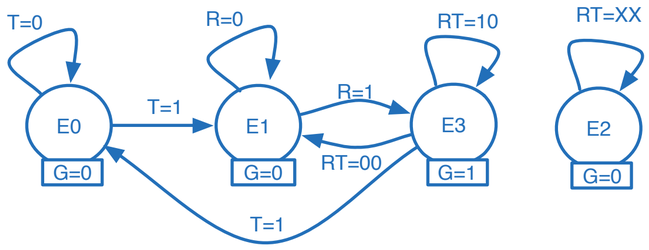

EA	q1	q0
E0	0	0
E1	0	1
E2	1	0
E3	1	1

Estado atual (EA)=q1q0

Proximo Estado (PE)=Q1Q0

				Entradas			Saidas	
q1	q0	R	T	Q1	Q0	G
0	0	—	0	0	0	0
0	0	—	1	0	1	0
0	1	0	—	1	1	0
0	1	1	—	0	1	0
1	0	—	—	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	—	1	0	0	1

(b)

Q1

q1q0 \ RT	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	0
11	0	0	0	1
10	1	1	1	1

G

q1q0 \ RT	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

Q0

q1q0 \ RT	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	0	0	1
10	0	0	0	0

Q1=q1q0'+q1RT'+q1'q0R'


Q0=q0T'+q1'T

G=q1q0

OPÇÃO B

Diagrama de estados → Codificação estados → Tabela transição estados → Obtenção da lógica do próximo estado e saída G

(a)

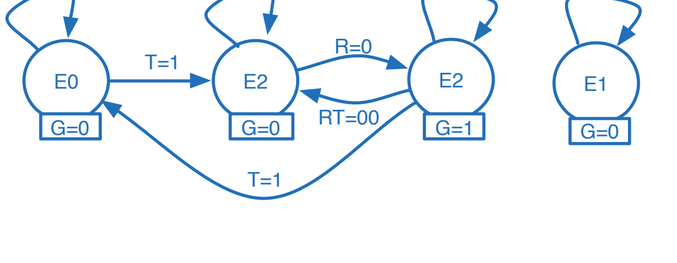

EA	q1	q0
E0	0	0
E1	0	1
E2	1	0
E3	1	1

Estado atual (EA)=q1q0

Proximo Estado (PE)=Q1Q0

				Entradas			Saidas	
q1	q0	R	T	Q1	Q0	G
0	0	—	0	0	0	0
0	0	—	1	1	0	0
0	1	—	—	0	1	0
1	0	0	—	1	1	0
1	0	1	—	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	—	1	0	0	1

(b)

Q1

q1q0 \ RT	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	1	0	0	1
10	1	1	1	1

G

q1q0 \ RT	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

Q0

q1q0 \ RT	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	0	1
10	1	1	0	0

Q1=q0'T+q1T'


Q0=q1'q0+q0RT'+q1q0'R'

G=q1q0'

OPÇÃO C

Diagrama de estados → Codificação estados → Tabela transição estados → Obtenção da lógica do próximo estado e saída G

(a)

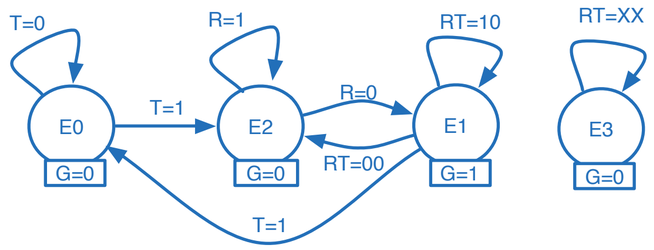

EA	q1	q0
E0	0	0
E1	0	1
E2	1	0
E3	1	1

Estado atual (EA)=q1q0

Proximo Estado (PE)=Q1Q0

				Entradas			Saidas	
q1	q0	R	T	Q1	Q0	G
0	0	—	0	0	0	0
0	0	—	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	—	1	0	0	0
1	0	0	—	0	1	1
1	0	1	—	1	0	1
1	1	—	—	1	1	1

(b)

Q1

q1q0 \ RT	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

G

q1q0 \ RT	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

Q0

q1q0 \ RT	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	0	0

Q1=q1'q0'T+q0R'T'+q1q0+q1R

Q0=q0RT'+q1q0+q1R'

G=q1'q0

OPÇÃO D

Diagrama de estados → Codificação estados → Tabela transição estados → Obtenção da lógica do próximo estado e saída G

(a)

EA	q1	q0
E0	0	0
E1	0	1
E2	1	0
E3	1	1

Estado atual (EA)=q1q0

Proximo Estado (PE)=Q1Q0

				Entradas			Saidas	
q1	q0	R	T	Q1	Q0	G
0	0	—	0	0	0	0
0	0	—	1	1	1	0
0	1	—	—	0	1	0
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1
1	0	—	1	0	0	1
1	1	0	—	1	0	0
1	1	1	—	1	1	0

(b)

Q1

q1q0 \ RT	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	0	0	1

G

q1q0 \ RT	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

Q0

q1q0 \ RT	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	0	0	1	1
10	1	0	0	0

Q1=q1T+q1q0+q1'q0'T

Q0=q1'q0+q1'T+q0R+q1q0'R'T'

G=q1q0