TODAS AS OPÇÕES

a) Entrada de dados: Data_in.
Saídas de dados: Data_out
Comandos: S1, S0, shl_in
Status: Data_Zero
Entrada de controle: A.
Saida de controle: b.

b) **OPÇÃO A:** Data_out=25 em E4.
OPÇÃO B: Data_out=29 em E4.
OPÇÃO C: Data_out=27 em E4.
OPÇÃO D: Data_out=31 em E4.

c) **OPÇÃO A:** Data_out=8*Data_in+1.
OPÇÃO B: Data_out=8*Data_in+5.
OPÇÃO C: Data_out=8*Data_in+3.
OPÇÃO D: Data_out=8*Data_in+7.